# ZLG7289 键盘矩阵使用示例

#### 一、使用ZLG7289时容易出现的问题和注意事项

## 1、 数码管出现闪烁现象

正常工作的ZLG7289驱动数码管显示应处于一个很稳定的状态,数码管被点亮后不会出现闪烁和跳动的现象。出现闪烁的很大原因是在选定ZLG7289(即将片选信号/CS置为低电平)后长时间没有释放,导致7289中断扫描的时间太长,从而肉眼看到数码管出现闪烁和不稳定的现象;正确的使用方法是在CS置为低电平后减少不必要的延时,使ZLG7289被中断扫描的时间降到最低而不至于影响显示。

### 2、 扫描按键返回值为0

向ZLG7289写入0x15指令会读出当前的按键代码,其范围是0~3F,在没有键按下的情况下返回 0xFF。如果在使用过程中无论按键按下与否都返回0,则很可能是在写完命令或数据后对DIO做了写 入0的操作,导致ZLG7289在按键按下后总是读出0。

#### 3、 两个键同时按下

如果在本套实验板上有两个以上的键同时按下, ZLG7289将只能给出其中的一个键的代码;

#### 4、 没有键按下的情况下检测到KEY端为低电平

根据ZLG7289的数据手册可知,KEY端口在通常情况下为高电平,只有在有键按下的情况下才跳变为低电平。若没有键按下KEY却为低电平,这种错误很可能是键盘电路的下拉电阻没有按要求接好。如果不使用键盘,下拉电阻和数码管的位选电阻都可以省略;如果使用了键盘,下拉电阻、位选电阻和电入DP及SA-SG连线的8只电阻均不能省略;

#### 5、 上电后ZLG7289不工作, 数码管和按键都无反应

检查此类错误情况需要从两方面入手:硬件上,检查电源供电是否正常、晶振是否起振、电路接线是否良好可靠;软件上,检查程序上触发ZLG7289的时序是否正确,片选是否选通、程序中是否有必要的延时。

## 二、ZLG7289典型应用图

如图1所示为ZLG7289的测试实验板(Demo板), ZLG7289连接共阴极数码管。

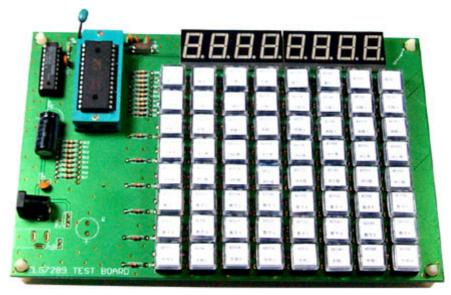


图1 ZLG7289的典型应用图

用户在设计ZLG7289的电路时,可参照图1做如下改进:

1) 在电源处接一电阻串联一个发光二极管,电阻的取值为1K左右,当上电后二极管被点亮说明电源

部分正常工作,否则电源供电失败,方便检查电源是否正常供电。

2) 在ZLG7289芯片的KEY端接一上拉电阻串联一个发光二极管,电阻的取值为7K左右,这样在有按 键按下后,发光二极管会被点亮,当按键抬起后二极管熄灭;方便检查按键部分电路的正确与否。

为清晰起见,图2给出了P89LPC762单片机和ZLG7289之间的硬件连接简图,为简明起见,图中只给出 了两个器件间的关键连线, 没给出其它口线的连接。

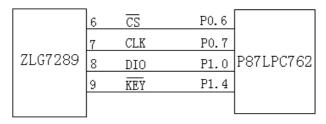


图2 硬件连接原理图

#### 三、设计思路

本实验在图1的基础上,实现了ZLG7289的大部分功能:包括ZLG7289的复位和启动、键盘扫描及显示、 数码管的闪烁、消隐、段点亮和段关闭控制、(循环)左移和(循环)右移等。实验中对按键的定义如下:

第一排为指令键,分别对应复位、测试、(循环)左移、(循环)右移指令;

第二排为闪烁控制指令键,分别控制8个数码管的闪烁状态;

第三排为消隐控制指令键,分别控制8个数码管消隐属性;

第四排为段点亮控制指令,分别控制点亮8个数码管的相应段码;

第五排为段关闭控制指令,分别控制熄灭8个数码管的相应段码;

第六排到第八排为字符键,每一个按键对应一个不同的字符;

由上可以看出,64个按键中,每个按键都对应不同的功能。运行程序后,ZLG7289不断扫描,若检测 到有键按下,选择相应的数码管输出该键实现的功能。

用程序控制ZLG7289实现键盘扫描和驱动数码管输出显示主要由以下几部分组成:写命令(数据)子 函数、读键盘子函数和延时子函数组成,在主程序中,将三者有机的组合起来,实现命令发送、数据显示 和键盘扫描。图3是主程序的流程图:

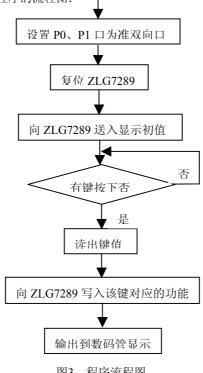


图3 程序流程图

# 附:程序代码

以下是ZLG7289控制64矩阵键盘的程序清单,程序所完成的功能为:在上电复位后数码管输出初始值 1~8,然后等待键盘输入,每个按键选择和它所在列的序号相同的数码管输出,输出的内容见程序注释。

```
/****** 实验: ZLG7289应用到矩阵键盘,控制数码管输出相应标志 ******/
#include <reg764.h>
#include <intrins.h>
#define BYTE unsigned char
#define WORD unsigned int
sbit ZLG7289_CS = P0^6;
sbit ZLG7289 CLK = P0^7;
sbit ZLG7289_DIO = P1^0;
sbit KEY
            = P1^4;
                                       短延时函数
void delay_short()
{
  BYTE j;
  for(j=0;j<10;j++);
}
                                    // 长延时函数
void delay long()
{
  int j;
  for(j=0;j<80;j++);
}
                                    // 写指令和写数据函数
void dis_play(BYTE aa)
{
   BYTE i;
   for(i=0;i<8;i++){
       if(_crol_(aa,i)&0x80)
            ZLG7289 DIO = 1;
        else ZLG7289_DIO = 0;
        ZLG7289_CLK = 1;
        delay_short();
                                       延时
        ZLG7289 CLK = 0;
        }
}
```

```
BYTE read_key()
                                        读键盘函数
                                     //
{
   BYTE i;
   BYTE temp = 0;
   BYTE aa = 0;
   for(i=0;i<8;i++){
       temp = temp << 1;
        aa = ZLG7289 DIO;
                                     // 按位或
        if(aa==1)
                                     // 读数据位,接收的数据位放入retc中
            temp = temp + 1;
        ZLG7289_CLK = 1;
        delay_short();
                                        延时
        ZLG7289 CLK = 0;
        }
                                     // 返回按键的编号
   return(temp);
}
                                       主函数
main()
{
   0x0F;
                           // 按方式0译码时:对应显示0-9数字和"-,E,H,L,P,空(无显示)"
                           // 按方式1译码时:对应显示0-9数字和A-F字符
   BYTE symbol = 0xFF;
   BYTE i;
   P0M1 = 0x00;
                                        设置P0为准双向口
   P0M2 = 0x00;
   P1M1 = 0x00;
                                        设置P1为准双向口
   P1M2 = 0x00;
   P0 = 0x00;
                                        端口赋初值
   P1 = 0x10;
   ZLG7289_CS = 0;
   ZLG7289_CLK = 0;
   delay_short();
                                        复位指令
   dis_play(0xA4);
    ZLG7289_CS = 1;
    delay_long();
```

```
为8个数码管赋初值
     for(i=0;i<8;i++){
                                        选择驱动第i个数码管显示
         ZLG7289_CS = 0;
         delay_short();
         dis play(0x87-i);
         delay_short();
         dis_play(string[i]);
         ZLG7289_CS = 1;
         delay long();
         }
    do{
      if(KEY==0){
          ZLG7289 CS = 0;
          delay_short();
          dis play(0x15);
                                    // 写入读键盘数据指令
          delay_short();
          symbol = read key();
                                        读出按键的值
          ZLG7289_CS = 1;
          delay_long();
   switch(symbol){
/************
                    第1列按键
                                     *********
case(0):
                                       检测到按下第0号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis play(0x87);
             dis_play(string[12]);
                                   // 第8个数码管输出'H'
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
        case(1):
                                        检测到按下第1号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x87);
                                    // 第8个数码管输出'8'
             dis_play(string[8]);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
```

```
检测到按下第2号键
                                   //
case(2):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x87);
      dis play(string[0]);
                                       第8个数码管输出'0'
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
      break;
                                        检测到按下第3号键
case(3):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xC0);
                                        关闭第8个数码管的'g'段
      dis play(0x38);
      ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = =0);
       break;
                                        检测到按下第4号键
case(4):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xE0);
                                        段点亮第8个数码管的'g'段
      dis play(0x38);
      ZLG7289_CS = 1;
       delay long();
       while(KEY = = 0);
       break;
                                        检测到按下第5号键
case(5):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay short();
                                        使第8个数码管处于消隐状态
      dis_play(0x98);
      dis_play(0x7F);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
      break;
                                        检测到按下第6号键
case(6):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x88);
                                        使第8个数码管处于闪烁状态
      dis_play(0x7F);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
```

```
break;
        case(7):
                                       检测到按下第7号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay short();
             delay short();
             dis_play(0xA4);
                                        复位ZLG7289,清除闪烁和消隐属性
             ZLG7289 CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
*********
/******
                    第2列按键
// 检测到按下第8号键
        case(8):
             ZLG7289_CS = 0;
             delay short();
             dis_play(0x86);
             dis_play(string[13]);
                                    // 第7个数码管输出字符'L'
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
        case(9):
                                        检测到按下第9号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay short();
             dis_play(0x86);
             dis_play(string[9]);
                                     // 第7个数码管输出'9'
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
                                        检测到按下第10号键
        case(10):
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x86);
             dis_play(string[1]);
                                       第7个数码管输出'1'
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
        case(11):
                                        检测到按下第11号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
                                    // 关闭第7个数码管的'g'段
             dis_play(0xC0);
```

```
dis_play(0x30);
              ZLG7289 CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = = 0);
              break;
        case(12):
                                           检测到按下第12号键
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis play(0xE0);
                                           点亮7个数码管的'g'段
              dis_play(0x30);
              ZLG7289 CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = =0);
              break;
                                           检测到按下第13号键
        case(13):
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0x98);
                                           使第7个数码管处于消隐状态
              dis_play(0xBF);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = = 0);
              break;
        case(14):
                                          检测到按下第14号键
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0x88);
                                          使第7号数码管处于闪烁状态
              dis_play(0xBF);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay long();
              while(KEY = =0);
              break;
                                           检测到按下第15号键
        case(15):
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0xBF);
                                           写入测试命令
              ZLG7289_CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = =0);
              break;
/**********************************
/******
                     第3列按键
// 检测到按下第16号键
        case(16):
```

```
ZLG7289\_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x85);
      dis_play(string[14]);
                                        第6个数码管输出'P'
       ZLG7289 CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = =0);
       break;
                                         检测到按下第17号键
case(17):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xCD);
      dis_play(string[10]);
                                        第6个数码管输出'A'
       ZLG7289 CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = =0);
       break;
case(18):
                                         检测到按下第18号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x85);
       dis_play(string[2]);
                                        第6个数码管输出'2'
       ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = = 0);
       break;
case(19):
                                         检测到按下第19号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis play(0xC0);
                                         关闭第6个数码管的'g'段
      dis_play(0x28);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
       while(KEY = = 0);
      break;
case(20):
                                         检测到按下第20号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
                                       点亮第6个数码管的'g'段
      dis_play(0xE0);
      dis_play(0x28);
       ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = = 0);
       break;
```

```
检测到按下第21号键
        case(21):
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis play(0x98);
                                          使第6个数码管处于消隐状态
              dis play(0xDF);
              Z LG7289_CS = 1;
              delay long();
              while(KEY = = 0);
              break;
        case(22):
                                          检测到按下第22号键
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0x88);
                                          使第6个数码管处于闪烁状态
              dis play(0xDF);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = =0);
              break;
                                         检测到按下第23号键
        case(23):
              ZLG7289_CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0xA1);
                                         写入左移指令,控制8个数码管左移
              ZLG7289 CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = = 0);
              break;
/*********************************
                       第4列按键
case(24):
                                      // 检测到按下第24号键
                                         保留键, 无动作
              break;
                                         检测到按下第25号键
        case(25):
              ZLG7289_CS = 0;
              delay_short();
              dis play(0xCC);
              dis_play(string[11]);
                                    // 第5个数码管输出字符'b'
              ZLG7289 CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = = 0);
              break;
        case(26):
                                         检测到按下第26号键
              ZLG7289_CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0x84);
```

```
第5个数码管输出字符'3'
      dis_play(string[3]);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
      break;
case(27):
                                       检测到按下第27号键
      ZLG7289 CS = 0;
      delay_short();
      dis play(0xC0);
                                        关闭第5个数码管的'g'段
      dis_play(0x20);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = =0);
      break;
                                       检测到按下第28号键
case(28):
      ZLG7289 CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xE0);
                                       点亮第5个数码管的'g'段
      dis_play(0x20);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
      break;
case(29):
                                       检测到按下第29号键
      ZLG7289 CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x98);
                                       使第5个数码管处于消隐状态
      dis_play(0xEF);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay long();
      while(KEY = = 0);
      break;
                                       检测到按下第30号键
case(30):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x88);
                                       使第5个数码管处于闪烁状态
      dis_play(0xEF);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
      break;
                                       检测到按下第31号键
case(31):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
```

```
dis_play(0xA0);
                                       写入右移指令, 使8个数码管右移
             ZLG7289 CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
*********
                       第5列按键
检测到按下第32号键
        case(32):
             ZLG7289 CS = 0;
             delay short();
             dis_play(0x83);
             dis_play(0x8F);
                                        使第4个数码管显示'。'
             ZLG7289 CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
        case(33):
                                        检测到按下第33号键
             ZLG7289 CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0xCB);
             dis_play(string[12]);
                                        使第4个数码管显示'C'
             ZLG7289 CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
        case(34):
                                        检测到按下第34号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis play(0x83);
                                        使第4个数码管显示'4'
             dis_play(string[4]);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
        case(35):
                                        检测到按下第35号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
                                       关闭第4个数码管的'g'段
             dis_play(0xC0);
             dis_play(0x18);
              ZLG7289 CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = = 0);
              break;
```

```
检测到按下第36号键
        case(36):
             ZLG7289 CS = 0;
             delay_short();
             dis play(0xE0);
                                        点亮第4个数码管的'g'段
             dis play(0x18);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
        case(37):
                                        检测到按下第37号键
             ZLG7289 CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x98);
                                       使第4个数码管处于消隐状态
             dis play(0xF7);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
                                        检测到按下第38号键
        case(38):
             ZLG7289_{CS} = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x88);
                                       使第4个数码管处于闪烁状态
             dis play(0xF7);
             ZLG7289_CS = 1;
              delay long();
             while(KEY = = 0);
             break;
        case(39):
                                       检测到按下第39号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay short();
                                       写入循环左移指令,数码管显示循环左移
             dis_play(0xA3);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
/***************
                      第6列按键
                                        *********
检测到按下第40号键
        case(40):
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x82);
                                //
                                       第3个数码管显示'-'
             dis_play(string[10]);
             ZLG7289_CS = 1;
```

```
delay_long();
       while(KEY = = 0);
       break;
case(41):
                                        检测到按下第41号键
      ZLG7289 CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xCA);
                                    //
                                         第3个数码管显示'd'
      dis_play(string[13]);
       ZLG7289 CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = = 0);
       break;
case(42):
                                        检测到按下第42号键
      ZLG7289 CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x82);
      dis_play(string[5]);
                                         第3个数码管显示'5'
                                    //
       ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = =0);
       break;
case(43):
                                        检测到按下第43号键
      ZLG7289 CS = 0;
      delay_short();
      dis play(0xC0);
                                        关闭第3个数码管的g'段
      dis_play(0x10);
       ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = = 0);
       break;
case(44):
                                        检测到按下第44号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xE0);
                                        点亮第3个数码管的'g'段
      dis_play(0x10);
       ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = = 0);
      break;
case(45):
                                        检测到按下第45号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x98);
                                       使第3个数码管处于消隐状态
      dis_play(0xFB);
```

```
ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
        case(46):
                                      检测到按下第46号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x88);
                                       使第3个数码管处于闪烁状态
             dis play(0xFB);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
                                       检测到按下第47号键
        case(47):
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
                                   // 写入循环右移指令,数码管显示循环右移
             dis_play(0xA2);
             ZLG7289 CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
/*******
                      第7列按键
                                       ********
检测到按下第48号键
        case(48):
                                       保留键,空操作
                                    //
             break;
                                       检测到按下第49号键
        case(49):
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis play(0xC9);
                                      第2个数码管输出'E'
             dis_play(string[14]);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = =0);
             break;
        case(50):
                                       检测到按下第50号键
             ZLG7289_CS = 0;
             delay_short();
             dis_play(0x81);
                                  // 第2个数码管输出'6'
             dis_play(string[6]);
             ZLG7289_CS = 1;
             delay_long();
             while(KEY = = 0);
             break;
```

```
检测到按下第51号键
        case(51):
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis play(0xC0);
                                      // 关闭第2个数码管的'g'段
              dis play(0x08);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = = 0);
              break;
        case(52):
                                          检测到按下第52号键
              ZLG7289 CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0xE0);
                                         点亮第2个数码管的'g'段
              dis play(0x08);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = =0);
              break;
                                          检测到按下第53号键
        case(53):
              ZLG7289_CS = 0;
              delay_short();
              dis_play(0x98);
                                          使第1个数码管处于消隐状态
              dis play(0xFD);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay long();
              while(KEY = = 0);
              break;
                                          检测到按下第54号键
        case(54):
              ZLG7289_CS = 0;
              delay short();
                                          使第1个数码管处于闪烁状态
              dis_play(0x88);
              dis_play(0xFD);
              ZLG7289_CS = 1;
              delay_long();
              while(KEY = =0);
              break;
        case(55):
                                        检测到按下第55号键
              break;
/**********************************
                                          *********
第8列按键
/**********************************
                                      //
                                         检测到按下第56号键
        case(56):
                                         保留键,空操作
              break;
                                      // 检测到按下第57号键
        case(57):
```

```
ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0xC8);
      dis play(string[15]);
                                   // 第一个数码管输出'F'
      ZLG7289 CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = = 0);
       break;
                                       检测到按下第58号键
case(58):
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis_play(0x80);
      dis_play(string[7]);
                                       第一个数码管输出'7'
      ZLG7289 CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = =0);
      break;
case(59):
                                       检测到按下第59号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
                                       关闭第一个数码管的'g'段
      dis play(0xC0);
      dis_play(0x00);
       ZLG7289 CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = =0);
       break;
case(60):
                                       检测到按下第60号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
      dis play(0xE0);
                                       点亮第一个数码管的'g'段
      dis_play(0x00);
      ZLG7289_CS = 1;
       delay_long();
       while(KEY = =0);
       break;
case(61):
                                        检测到按下第61号键
      ZLG7289_CS = 0;
      delay_short();
                                       使第1个数码管处于消隐状态
      dis_play(0x98);
      dis_play(0xFE);
      ZLG7289_CS = 1;
      delay_long();
      while(KEY = = 0);
      break;
```

```
检测到按下第62号键
         case(62):
               ZLG7289_CS = 0;
               delay_short();
               dis_play(0x88);
                                            使第1个数码管处于闪烁状态
               dis_play(0xFE);
               ZLG7289_CS = 1;
               delay_long();
               while(KEY = =0);
               break;
                                             检测到按下第63号键
         case(63):
                                             保留键,空操作
               break;
         default: break;
         }
    else{
                                            没有按键按下
     }while(1);
}
```

参考文献:《ZLG7289A 串行接口LED 数码管及键盘管理器件》 http://www.zlgmcu.com